

## Spørsmål om kontaktoren.

1. Hva er kontaktorens oppgave?
2. Tre av de «øverste» tilkoblingene i en kontaktor er merket 1, 3 og 5. Hva brukes disse til?
3. Tre av de «nederste» tilkoblingene er merket 2, 4 og 6. Hva brukes de til?
4. To tilkoblinger er merket A1 og A2. Hva brukes de til?
5. Hva skjer hvis vi setter spenning på A1 og A2?
6. Hva er elektromagnetens oppgave?
7. Hva er ankrets oppgave?
8. Hva menes med en «hovedstrømkrets»?
9. Hva menes med en «styrestrømkrets»?